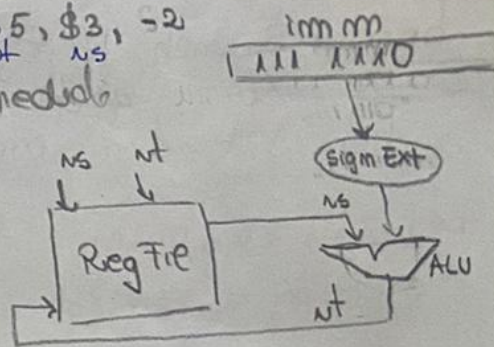


addi 111 011 101 1111110  $\Rightarrow$  addi \$5, \$3, -2

addi \$t, \$s, imm  
Adunăm valorile din registre ns cu valoarea imediată  
 $\Rightarrow$  rezultatul în nt

$$Rt[nt] \leftarrow Rt[ns] + S\_Ext(imm)$$

$$PC \leftarrow PC + 1$$




lw 100 011 101 0000010  $\Rightarrow$  lw \$5, 2(\$3)

load word - încărcă cuvântul din memorie într-un registru  
 $\hookrightarrow$  încărcă în \$nt cuvântul aflat în memorie la adresa efectivă (\$ns + offset)

$$Rt[nt] \leftarrow M[Rt[ns] + S\_Ext(imm)]$$

$$PC \leftarrow PC + 1$$

lw \$t, imm(\$s)

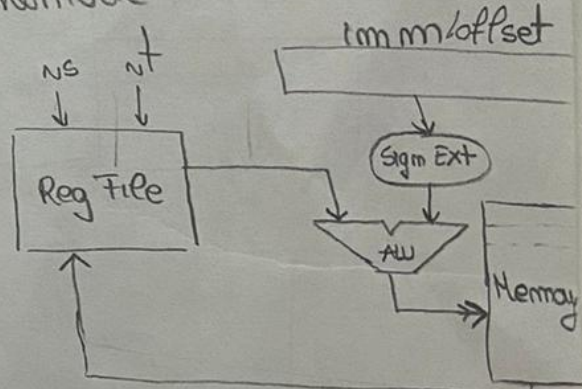


sw

store word - stochează cuvântul din \$nt în memorie la adresa efectivă (\$ns + offset)

$$M[Rt[ns] + S\_Ext(imm)] \leftarrow Rt[nt]$$

$$PC \leftarrow PC + 1$$

sw \$t, imm(\$s)

 


ori \$t, \$s, imm

$\Rightarrow$  op "SAU" logic între perechi de biți  $Rt[ns]$  și valoarea imediată offset/imm

$$Rt[nt] \leftarrow Rt[ns] \text{ OR } Z\_Ext(imm)$$

$$PC \leftarrow PC + 1$$

 


Tip J


→ Instruction *jump*

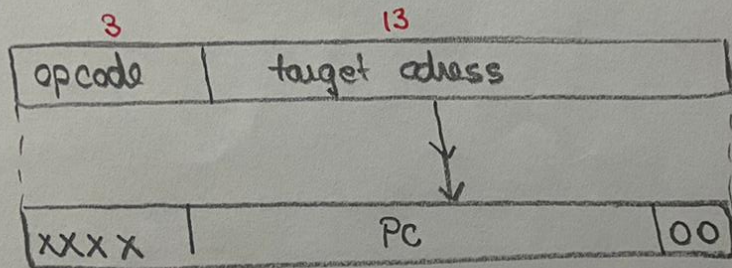31:28

*j* target\_address → PC : [15:13] & target\_address ≠ 00.





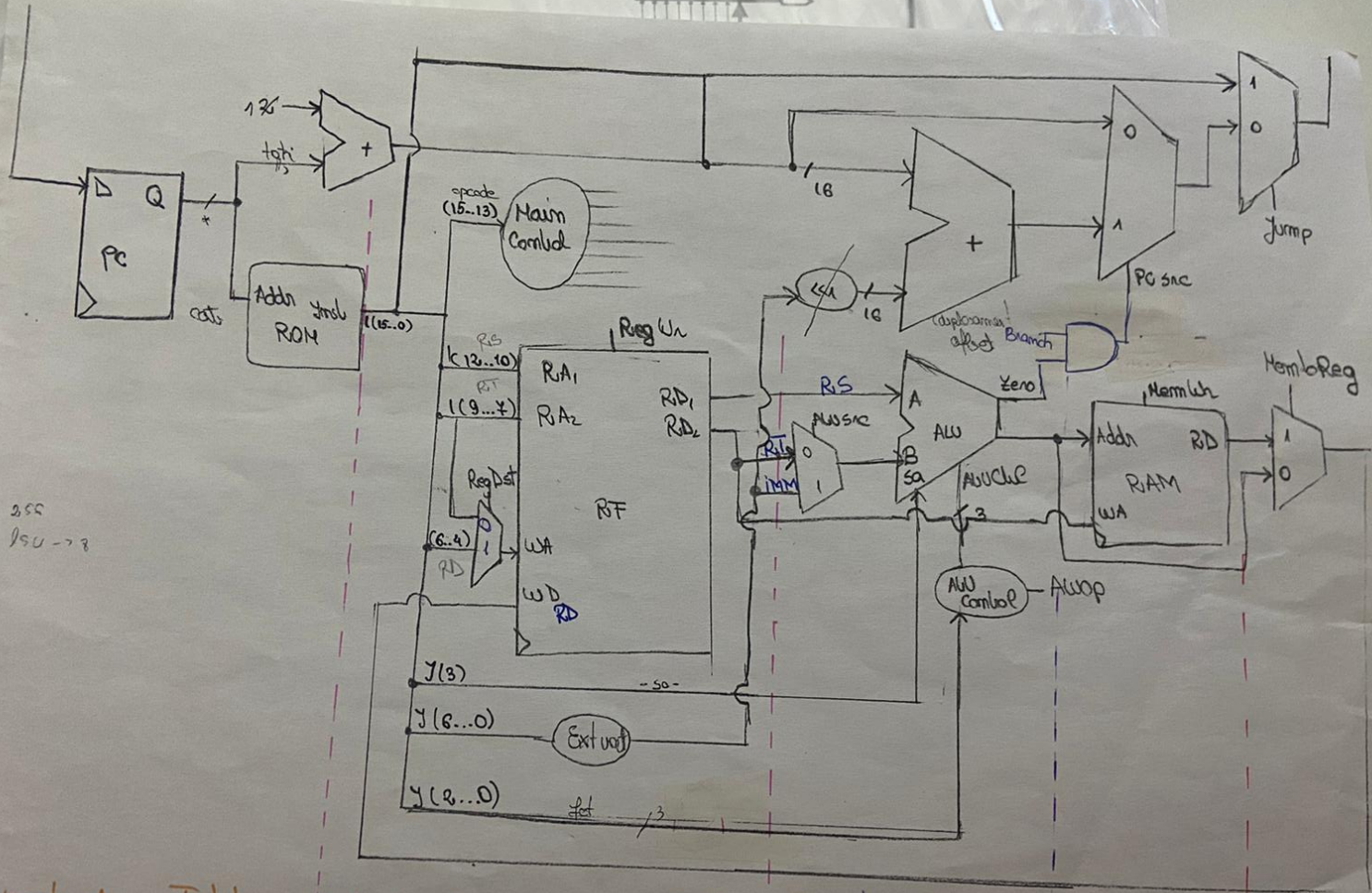

Instruction Fetch  
 xlogera instructions

Instruction Decode & Operand Fetch.  
 - deodifiaera instructions /  
 exlogera operands

Execute- Ex  
 - execute

MEM  
 memory

Write Back  
 WB



## Trasarea execuției programului de test pentru MIPS16

Valorile se completează în hexazecimal așa cum trebuie să apară pe SSD. Succesiunea pașilor reprezintă ordinea de execuție în timp la apăsarea butonului ENable. **Pasul 0 corespunde stării inițiale a circuitului (PC = 0), iar pasul N caracterizează starea după apăsarea de N ori a butonului ENable.** Inițial registrele vor avea valoarea 0 (care se atribuie automat în lipsa unei inițializări explicite a RF), iar memoria de date RAM poate fi inițializată cu valori dorite. Tabelul se completează pentru tot programul sau dacă are buclă până la finalul primei iterații. *Buclă = revenirea execuției la o instrucțiune care a mai fost executată anterior.*

Pas	SW(7:5)	"000"	"001"	"010"		"011"		"100"	"101"	"110"		"111"		De completat numai pentru Instrucțiuni de salt	
	Instr (în asamblare)	Instr (hexa)	PC+1	RD1	RD2	Ext Imm	ALURes	MemData	WD	BranchAddr	JumpAddr				
0	ADDI...\$1, \$0, 9	E089	x"0001"	0000	0000	0009	0009	0000	0009						
1	ADDI \$4, \$0, 24	E218	0002	0000	0000	0018	0018	0000	0018						
2	ADDI \$6, \$0, 0	E280	0003	0000	0000	0000	0000	0000	0000						
3	BEQ \$1, \$4, -3	D083	0004	0018	0009	0003	000F	0000	000F						
4	ADDI \$1, \$1, 3	E483	0005	0009	0009	0003	000C	0000	000C						
5	ADD \$5, \$5, \$1	14D0	0006	0000	000C	0050	000C	0000	000C						
6	j3	6003	0007	0000	0000	0003	0000	0000	0000						0003
7	BEQ \$1, \$4, 3	D083	0004	0018	000C	0003	000C	0000	000C						
8	ADDI \$1, \$1, 3	E483	0005	000C	000C	0003	000F	0000	000F						
9	ADD \$5, \$5, \$1	14D0	0006	000C	000F	0050	0016	0000	0016						
10	j3	6003	0007	0000	0000	0003	0000	0000	0000						0003
11	BEQ \$1, \$4, 3	D083	0004	0018	000F	0003	0009	0000	000A						
12	ADDI \$1, \$1, 3	E483	0005	000F	000F	0003	0012	0000	0012						
13	ADD \$5, \$5, \$1	14D0	0006	0016	0012	0050	002d	0000	002d						
14	j3	6003	0007	0000	0000	0003	0000	0000	0000						0003
15	BEQ \$1, \$4, 3	D083	0004	0018	0012	0003	0006	0000	0007						



### Trasarea execuției programului de test pentru MIPS16

Valorile se completează în hexazecimal așa cum trebuie să apară pe SSD. Succesiunea pașilor reprezintă ordinea de execuție în timp la apăsarea butonului ENable. **Pasul 0 corespunde stării inițiale a circuitului (PC = 0), iar pasul N caracterizează starea după apăsarea de N ori a butonului ENable.** Inițial registrele vor avea valoarea 0 (care se atribuie automat în lipsa unei inițializări explicite a RF), iar memoria de date RAM poate fi inițializată cu valori dorite. Tabelul se completează pentru tot programul sau dacă are buclă până la finalul primei iterații. *Buclă = revenirea execuției la o instrucțiune care a mai fost executată anterior.*

Pas	SW(7:5)	"000"	"001"	"010"		"011"		"100"		"101"	"110"	"111"	De completat numai pentru instrucțiuni de salt	
	Instr (în asamblare)	Instr (hexa)	PC+1	RD1	RD2	Ext Imm	ALURes	MemData	WD	BranchAddr	JumpAddr			
16	ADDI ... \$1, \$1, 3	E483	0005	0012	0012	0003	0015	0000	0015					
	ADD \$5, \$5, \$1	14D0	0006	002d	0015	0050	0042	0000	0042					
	j3	6003	0007	0000	0000	0003	0000	0000	0000			0003		
	BEQ \$1, \$4, 3	D083	0004	0018	0015	0003	0003	0000	0003	0007				
	ADDI \$1, \$1, 3	E483	0005	0015	0015	0003	0018	0000	0018					
	ADD \$5, \$5, \$1	14D0	0006	0042	0018	0050	005A	0000	005A					
	j3	6003	0007	0000	0000	0003	0000	0000	0000			0003		
	BEQ \$1, \$4, 3	D083	0004	0018	0018	0003	0000	0000	0000					
	SW \$5, 10(\$0)	228A	0008	0000	005A	000A	000A	005A	000A					
10														
11														
12														
13														
14														
15														



## Trasarea execuției programului de test pentru MIPS16

Valorile se completează în hexazecimal așa cum trebuie să apară pe SSD. Succesiunea pașilor reprezintă ordinea de execuție în timp la apăsarea butonului ENable. **Pasul 0** corespunde stării inițiale a circuitului ( $PC = 0$ ), iar **pasul N** caracterizează starea după apăsarea de **N** ori a butonului ENable. Inițial registrele vor avea valoarea 0 (care se atribuie automat în lipsa unei inițializări explicite a RF), iar memoria de date RAM poate fi inițializată cu valori dorite. Tabelul se completează pentru tot programul sau dacă are buclă până la finalul primei iterații. *Buclă = revenirea execuției la o instrucțiune care a mai fost executată anterior.*

Pas	SW(7:5)	"000"	"001"	"010"	"011"	"100"	"101"	"110"	"111"	De completat numai pentru instrucțiuni de salt	
	Instr (în asamblare)	Instr (hexa)	PC+1	RD1	RD2	Ext_Imm	ALURes	MemData	WD	BranchAddr	JumpAddr
0	ADDI ...\$1, \$0, 9	x"5089"	x"0001"	x"0000"	x"0000"	x"0009"	x"0009"	x"0000"	x"0009"		
1	ADDI \$4, \$0, 24	x"E218"	x"0002"	x"0000"	x"0000"	x"0018"	x"0018"	x"0000"	x"0018"		
2	ADDI \$5, \$0, 0	x"E280"	x"0003"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		
3	BEQ \$1, \$4, 3	x"D083"	x"0004"	x"0018"	x"0009"	x"0003"	x"0007"	x"0000"	x"0007"	x"0007"	
4	ADDI \$1, \$1, 3	x"E483"	x"0005"	x"0009"	x"0009"	x"0003"	x"000C"	x"0000"	x"000C"		
5	ADDI \$5, \$5, \$1	x"14D0"	x"0006"	x"0000"	x"000C"	x"0050"	x"000C"	x"0000"	x"000C"		
6	j 3	x"6003"	x"0007"	x"0000"	x"0000"	x"0008"	x"0000"	x"0000"	x"0000"		x"0003"
7	sw \$5, 10(\$0)	x"238A"	x"0008"	x"0000"	x"005A"	x"000A"	x"000A"	x"005A"	x"000A"		
8	"instrucțiunea sw se exec la finalul programului; după ce se calculează"										
9	suma										
10											
11											
12											
13											
14											
15											




add     <sup>rd</sup> \$1,   <sup>rs</sup> \$2,   <sup>rt</sup> \$3    $\leftrightarrow$    000   <sup>rs</sup> 010   <sup>rt</sup> 011   <sup>rd</sup> 001   0   000

- adună 2 registre și memorează rezultatul în al treilea. (rd)

$$RTL: RF[rd] \leftarrow RF[rs] + RF[rt]$$
$$PC \leftarrow PC + 1$$

add \$d, \$s, \$t

 


sub \$4, \$2, \$3  $\leftrightarrow$  000 010 011 100 001

- scade al 2-lea registru din punct și mersuarea rezultatul în \$nd.

$$RF[rd] \leftarrow RF[ns] - RF[nt]$$
$$PC \leftarrow PC + 1$$

sub \$d, \$s, \$t

 

Instructiune	Opcode	RegDst	ExtOp	AluSrc	Branch	Jump	MemWr	MemtoReg	RegWr	AluOp (10:8)	funct	AluCtrl
add	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	000	000 +
sub	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	001	001 -
sll	000	1	0(x)	x?	0	0	0	0	1	000	011	010 <
srl	000	1	0(x)	x?	0	0	0	0	1	000	100	011 >
and	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	010	100 &
or	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	101	101
xor	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	110	110 ^
sllv	000	1	0(x)	0	0	0	0	0	1	000	111	111 >>
sra												
addi	111	0	1	1	0	0	0	0	1	001 +	-	000 +
lw	100	0	1	1	0	0	0	1	1	001 +	-	000 +
sw	001	0	1	1	0	0	1	0	0	001 +	-	000 +
beq	110	0	1	0	1	0	0	0	0	010 -	-	001 -
ori	101	0	0(x)	1	0	0	0	0	1	011 x	-	101
xori	010	0	0(x)	1	0	0	0	0	1	100 x	-	110 ^
j	011	0(x)	0(x)	0(x)	0	1	0	0	0	000(x)	-	

Reg dst  $\begin{cases} 0 & \text{(R[rd])} \\ 1 & \text{(R[rd+1])} \end{cases}$

ALU src  $\begin{cases} 0 & \text{RT} \\ 1 & \text{immediata} \end{cases}$

alu imbr în B



see \$4, \$2, 0


000 010 000 111 0 011  
sa

• aplica funcția "shift-left" pe bitii din reg ns și nt → pune rezultat în rd

sll \$d, \$s, sa

$R[rd] \leftarrow R[ns] \ll sa$

$PC \leftarrow PC + 1$

 

srl \$4, \$2, 0

000 010 000 101 0 100

• aplica funcția "shift-right" pe bitii din reg ns și nt → pune rezultat în rd

$R[rd] \leftarrow R[ns] \gg sa$

$PC \leftarrow PC + 1$


xor \$1, \$2, \$3

000 010 011 001 0 110

$R[rd] \leftarrow R[ns] \oplus R[nt]$

$PC \leftarrow PC + 1$

xor \$d, \$s, \$t

 


sllv \$rd, \$ns, \$nt

$R[rd] \leftarrow R[ns] \ll R[nt]$

$PC \leftarrow PC + 1$

sllv \$d, \$s, \$t

 

and \$5, \$2, \$3


000 010 011 101 0 100

• aplica funcția "si-logic" pe bitii din reg ns și nt → pune rezultat în rd

and \$d, \$s, \$t

$R[rd] \leftarrow R[ns] \& R[nt]$

$PC \leftarrow PC + 1$

 

or \$6, \$2, \$3

000 010 011 110 0 100

• aplica funcția "sau-logic" pe bitii din reg ns și nt → pune rezultat în rd

$R[rd] \leftarrow R[ns] \mid R[nt]$

$PC \leftarrow PC + 1$



beg - Branch If Equal



110 011 010 000.0010 beg \$2, \$3, 2  
NS NT

beg \$nt, \$ns, imm → if (RF[ns] == RF[nt])

then PC ← PC + 4 + S\_Ext(imm) << 2

beg \$s, \$t, imm

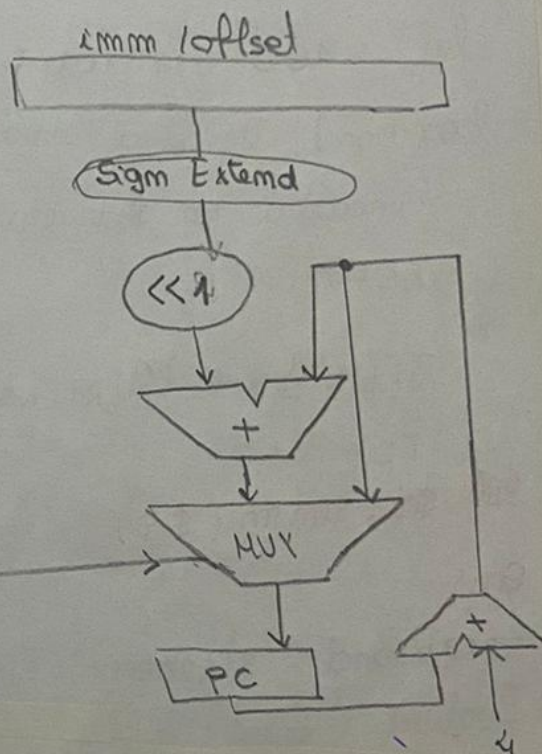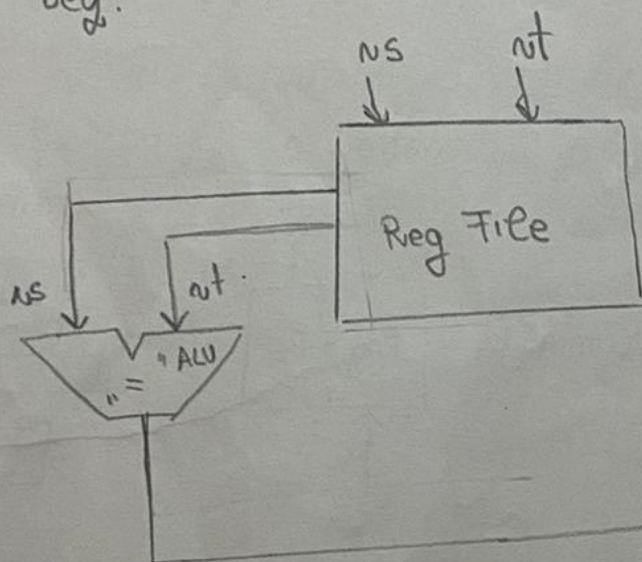• compară 2 registre în care de "=" execută un salt peste "imm4" instrucțiuni față de instrucțiunea care urmează în program după beg.



xori \$t, \$s, imm

RF[nt] ← RF[ns] ^ Z\_EXT(imm)

PC ← PC + 1

